

Ejercicio práctico 1: Encendido de motores

Objetivos:

- El participante utilizara las compuertas lógicas
- El participante pondrá a prueba lo aprendido

Ejercicio:

Realizar el diagrama eléctrico para el encendido y apagado de dos motores. Cada motor deberá tener un botón de encendido y apagado independiente. Considere añadir una lampara verde que indique cuando los dos motores están encendidos y otra lampara amarilla que indique siempre que cualquiera de los motores se encienda.

Conocimientos previos

- Enclavamientos
- Compuertas AND y OR